

Digitale Schaltungen

Zahlensysteme

Größte darstellbare Zahl nach Anzahl der Ziffern

b: Basis; p: Anz. Vorkommast.; n: Anz. Nachkommast.

$$Z_{max} = b^p - b^{-n}$$

Zahlenkonvertierung Dezimal nach Basis r

Sei z Zahl im Dezimalsystem.

Für $z \geq 1$

- 1) Teile z durch r. Rest ist letzte Ziffer (LSB).
- 2) Wiederhole mit Ergebnis von 1). Rest ist vorletzte Ziffer usw.
- 3) letzter Rest ist erste Ziffer (MSB).

Für $z < 1$

- 1) Multipliziere z mit r. Übertrag ist erste Ziffer (MSB).
- 2) Wiederhole mit Ergebnis von 1). Übertrag ist zweite Ziffer usw.
- 3) letzter Rest ist letzte Ziffer (LSB).

Anzahl der benötigten Ziffern n bezüglich der Basis r, um Z_{10} darstellen zu können:

$$n = \lfloor \log_r(Z) \rfloor + 1$$

Negative Zahl bilden (2er Komplement, Radix)

$$K(Z) = r^n - Z$$

- 1) Betrag der Dezimalzahl in Binärsystem umwandeln
- 2) Binäre Zahl invertieren
- 3) Anschließend 1 addieren

Binäre Rechenoperationen

n_1 : Bit-Anzahl von Zahl 1; n_2 : Bit-Anzahl von Zahl 2
 Maximale Anzahl an Bit, um Ergebnis darzustellen:

Addition: $n_E = \max(n_1, n_2) + 1$

Multiplikation: $n_E = n_1 + n_2$

Gleitkommazahlen (IEEE 754)

1 bit Vorzeichen(v), 8 bit Exponent(e), 23 bit Mantisse(m)

Dezimalzahl \rightarrow IEEE 754

Z positiv $\Rightarrow v = 0$; Z negativ $\Rightarrow v = 1$

$$e_{10} = \lfloor \log_2 |Z_{10}| \rfloor + 127 \quad m_{10} = \lfloor (\frac{|Z_{10}|}{2^{e_{10}-127}} - 1) \cdot 2^{23} \rfloor$$

IEEE 754 \rightarrow Dezimalzahl

$$Z_{10} = (-1)^v \cdot (\frac{m_{10}}{2^{23}} + 1) \cdot 2^{e_{10}-127}$$

$$Z_2 = (-1)^v \cdot (1, m_2) \cdot 2^{e_{10}-127}$$

$e = 0 \Rightarrow$ Darstellung von „0“


$e = 255 \Rightarrow$ Darstellung von „ ∞ “

MOSFET-Transistor

nMOS

Guter Pull-Down

 Source am niedrigeren Potential ($U_{DS} > 0$)




$$I_D = \begin{cases} 0 & U_{GS} < U_t(aus) \\ & \wedge U_{DS} \geq 0 \\ \beta (U_{GS} - U_t - \frac{U_{DS}}{2}) U_{DS} & U_{GS} > U_t \text{ (linear)} \\ & \wedge 0 < U_{DS} < U_{GS} - U_t \\ \frac{\beta}{2} (U_{GS} - U_t)^2 & U_{GS} > U_t \text{ (Sättigung)} \\ & \wedge 0 < U_{GS} - U_t < U_{DS} \end{cases}$$

pMOS


Guter Pull-Up

 Source am höheren Potential ($U_{DS} < 0$)



$$I_D = \begin{cases} 0 & U_{GS} > U_t(aus) \\ & \wedge U_{DS} \leq 0 \\ -\beta (U_{GS} - U_t - \frac{U_{DS}}{2}) U_{DS} & U_{GS} < U_t \text{ (linear)} \\ & \wedge 0 > U_{DS} > U_{GS} - U_t \\ \frac{-\beta}{2} (U_{GS} - U_t)^2 & U_{GS} < U_t \text{ (Sättigung)} \\ & \wedge 0 > U_{GS} - U_t > U_{DS} \end{cases}$$

Dimensionierung

 

$$\beta = K' \frac{W}{L} \text{ mit } K' = \frac{\mu \epsilon_{ox} \epsilon_0}{t_{ox}}$$

ϵ_{ox} : rel. Dielektrizitätskonstante des Gate Oxyds

ϵ_0 : Dielektrizitätskonstante

W: Kanalweite L: Kanallänge

μ : Beweglichkeit der Elektronen/Löcher

t_{ox} : Gate Oxyd-Dicke

L immer L_{min}

W \sim Drain Strom \sim Schaltgeschwindigkeit

$\mu_n = (1.5 \dots 3.5) \cdot \mu_p \Rightarrow$ Kanalweite bei pMOS größer

\Rightarrow nMOS schaltet prinzipiell schneller als pMOS

Verzögerungszeit (Propagation delay)

Zeit zwischen 50%-Pegeln von Eingang und Ausgang.

$$t_p = R_{on,p} \cdot C \cdot \ln(2) \quad , \quad R_{on,p} \approx \frac{1}{\beta(|U_{GSp}| - |U_{tp}|)}$$

$$t_{pLH} \sim \frac{C_{load} t_{ox} L_p}{W_p \mu_p \epsilon_{ox} (U_{DD} - |U_{tp}|)}$$

Zunahme von:

C_{load} : Kapazitive Last

t_{ox} : Oxiddicke

L_p : Kanallänge

U_{tp} : Schwellspannung (Betrag)

\Rightarrow Verzögerungszeit steigt

W_p : Kanalweite

μ_p : Beweglichkeit der Ladungsträger

ϵ_{ox} : Oxyd-Dielektrizität

U_{DD} : Versorgungsspannung

\Rightarrow Verzögerungszeit sinkt

Beeinflussbare Parameter: $C_{load}, W_p, U_{DD}, U_{tp}$

CMOS-Inverter und Logik

Verlustleistung

Dynamisch

Abhängig von den Signalfanken und der Schaltfunktion

Kapazitiver Anteil:

Eingangskapazitäten nachfolgender Gatter, Leitungskapazitäten, parasitäre Kapazitäten

Kurzschlussanteil:

Querstrom (aufgrund endlicher Flankensteilheit)

Statisch

Sub-Schwelldstrom, Leckstrom (Diodensperrstrom), Gate-Strom

⇒ abhängig von Versorgungs- und Schwellspannung

$$P_{dyn} \approx P_{stat}$$

$$P_{Cap} = \alpha_{01} f C U_{dd}^2$$

$$P_{Short} = \alpha_{01} f \beta_n \tau (U_{dd} - 2U_{tn})^2$$

$$\alpha = \frac{\text{Anzahl der steigenden Flanken des Signals } Z}{\text{Anzahl der steigenden Flanken des Taktsignals}}$$

Falls Schaltwahrscheinlichkeit gegeben ist:

$$\alpha = P(Z = 0) \cdot P(Z = 1)$$

Singlecore vs. Multicore: dyn. Verlustleistung

n: Anzahl der Kerne


k: um diesen Faktor verkürzte Laufzeit

$$\text{Singlecore: } P_{dyn} \sim f \cdot U_{dd}^2$$

Annahme: Programm kann perfekt parallelisiert werden.

$$\text{Multicore: } P_{dyn} \sim \frac{k^3 \cdot f \cdot U_{dd}^2}{n^2}$$


Kennlinie von CMOS-Inverter

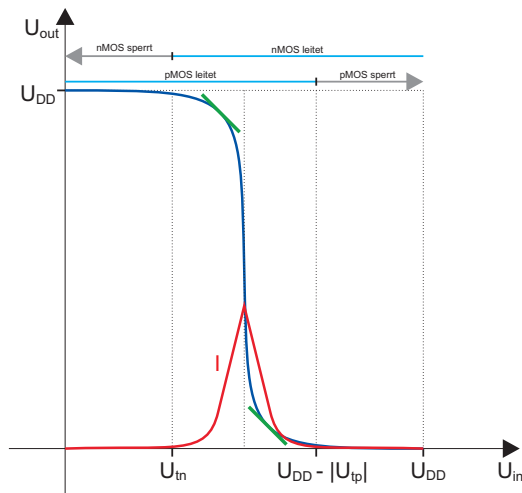

v_{out} hat definierten Logikpegel, wenn gilt: $|\frac{\partial v_{out}}{\partial v_{in}}| < 1$

Kombinatorische Logik

Realisierung von CMOS-Schaltungen

 

Beispiel: $Z = AB + C$

CMOS ist grundsätzlich invertierend!

DNF und KNF

DNF (= CSOP):

1-Zeilen mit ODER verknüpfen

$$Z = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

KNF (= POS):

Werte der 0-Zeilen invertieren und mit UND verknüpfen

$$Z = (A + B + C) \cdot (A + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C)$$


A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Umwandlung von SOP nach POS

- 1) Doppeltes Negieren der Funktion
- 2) Umformung der unteren Negation (2x DeMorgan)
- 3) Ausmultiplizieren
- 4) Umformung der oberen Negation (2x DeMorgan)


Volladdierer

A	B	C _{in}	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

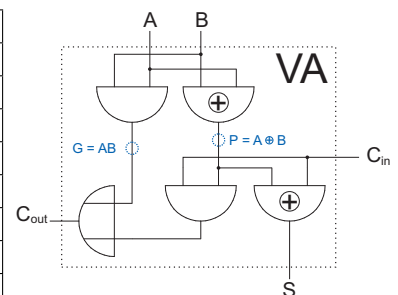

$$S = P \oplus C_{in}, \quad C_{out} = G + P \cdot C_{in}$$


Ripple-Carry-Adder

 

Verzögerungszeit wird vom Carry-Übertrag dominiert!
Maximale Verzögerungszeit, wenn beim LSB das Signal von G wechselt und bei allen anderen Gattern gilt: $P = 1$.


Sequentielle Logik

Set-Reset Latch / Enable Latch

 

Übernimmt Eingangswert, solange e = 1 (Level-controlled)

Flip-Flop

 

Timing

t_{setup} : Zeit, in der der Eingangswert vor aktiver Taktflanke stabil sein muss

t_{hold} : Zeit, in der der Eingangswert nach aktiver Taktflanke stabil bleiben muss

t_{c2q} : Zeit, nach der der Eingangswert nach der Taktflanke stabil an Q anliegt (=Ausgangslatenz des Registers)

t_{clk} : Clock

$t_{längsterPfad}$: (=kritischer Pfad) Längste Verzögerungszeit zwischen zwei Registerstufen

$$t_{clk} \geq t_{c2q} + t_{längsterPfad} + t_{setup}$$

$$t_{hold} \leq t_{c2q} + t_{kürzesterPfad}$$

$$f_{max} = \frac{1}{t_{setup} + t_{c2q} + t_{längsterPfad}}$$

(Für maximalen Durchsatz die Einheit „op/s“ verwenden!)

Gesamtlatenz = (Maximale Anzahl hintereinander geschalteter Register - 1) · t_{clk}

Für eine dauerhaft korrekte Datenübergabe müssen alle Register mit der selben Frequenz arbeiten (ansonsten: Verletzung der Hold-/Setup-Zeit usw.).

Pipelining

Aufteilen langer kombinatorischer Pfade durch Einfügen zusätzlicher Registerstufen, um die Taktfrequenz erhöhen zu können (Gesamtlatenz wird allerdings nicht kleiner).

⇒ Möglichst Halbierung des längsten Pfades!
 ⇒ Evtl. müssen sog. „Dummy-Gatter“ eingefügt werden!



Parallele Verarbeitungseinheiten

- Paralleles, gleichzeitiges Verwenden mehrere identischer Schaltnetze



- Zusätzliche Kontrolllogik nötig (Multiplexer)
- Taktfrequenz und Latenz bleiben konstant
- Durchsatz steigt mit der Zahl der Verarbeitungseinheiten
- ABER: deutlich höherer Ressourcenverbrauch

Finite state machine

Moore

  

Mealy

  

Ausgang nur vom Zustand abhängig.

Ausgang vom Zustand und von Eingabe abhängig.

Vorteile:

Kein Kombinatorischer Pfad von Eingängen zu Ausgängen
 ⇒ Begrenzung der Logik-Tiefe

Weniger Zustände, Übersichtlicher, Allgemeiner

Nachteile:

Hohe Anzahl von Zuständen

Lange kombinatorische Pfade bei Verkettung mehrerer FSMs

Speicher

Definitionen

Bandbreite: Datenmenge pro Zeiteinheit zum Schreiben oder Lesen [bit/sec]

Latenz: Zeitdifferenz zwischen Anforderung und Ausgabe von Daten [sec]

Zykluszeit: Zeitdifferenz zwischen aufeinander folgenden Schreib/Lese Zyklen [sec]


Asynchron: Lese-/Schreibvorgang beginnt direkt
 ⇒ neues Datenwort kann unmittelbar am Ausgang anliegen

Synchron: Fester Systemtakt (→ Fließbandverarbeitung)
 ⇒ Datenwort ist frühestens mit nächstem Takt nach Anlegen einer neuen Adresse zu erwarten

Bei der Anordnung von Speicherzellen in Reihen und Spalten wird darauf geachtet, dass es möglichst quadratisch ist.


Leseverstärker zwischen Speicherzelle und Decoder beschleunigen den Speicherzugriff.

1-Transistor DRAM-Zelle

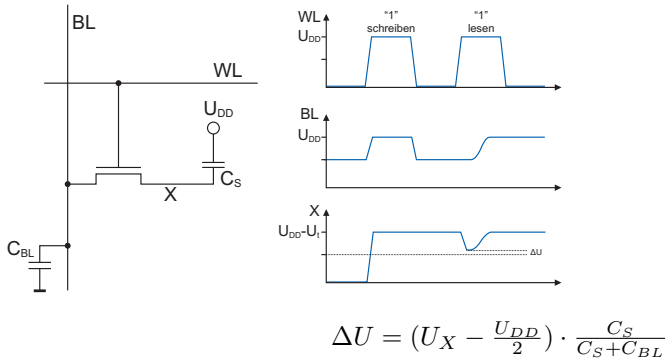


Signalverstärkung und Refresh-Zyklen notwendig.

6-Transistor SRAM-Zelle

 

Die Transistoren M1 - M4 realisieren ein CMOS-Latch zur Speicherung einer "0" bzw. "1". Über die Transistoren M5 und M6 wird die Speicherzelle zum Lesen oder Schreiben ausgewählt.

Flash

 

Lesen

Information sitzt auf dem Floating Gate. Je nach Zustand (1/0) sitzen dort Ladungsträger oder nicht. Evtl. vorhandene Ladungsträger bewirken eine Änderung der Schwellspannung des Transistors, der bei Anlegen einer Gatespannung je nach Speicherzustand durchschaltet oder nicht.

Schreiben

An Gate und Drain wird eine hohe Programmierspannung angelegt (Source auf GND). Dadurch werden die Elektronen stärker beschleunigt als normal und tunneln zum Floating Gate.

Löschen

An Drain wird eine hohe Spannung und an Gate GND angelegt (Source von GND abgetrennt). Die Elektronen werden dadurch von Drain abgezogen (tunneln durch das Oxyd).

EDS

Algebra

Boolesche Algebra

- 1) $x \cdot y = y \cdot x, x + y = y + x$
- 2) $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z), (x + y) + z = x + (y + z)$
- 3) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
- 4) $x \cdot x = x, x + x = x$
- 5) $x \cdot (x + y) = x, x + x \cdot y = x$
- 6) $1 \cdot x = x, 0 + x = x$
- 7) $0 \cdot x = 0, 1 + x = 1$
- 8) $x \cdot \bar{x} = 0, x + \bar{x} = 1$
- 9) $\bar{\bar{x}} = x$
- 10) $\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}, \overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$

XOR Algebra

- 1) $x \oplus y = y \oplus x$
- 2) $(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$
- 3) $x \cdot (y \oplus z) = x \cdot y \oplus x \cdot z$
- 4) $x \oplus 0 = x$
- 5) $\bar{x} = x \oplus 1, \overline{x \oplus y} = x \oplus y \oplus 1$
- 6) $x \oplus \bar{x} = 1, x \oplus x = 0$
- 7) $x \oplus x \oplus x = x$
- 8) $x \oplus y = \bar{x} \oplus \bar{y}$
- 9) $x \oplus y = x \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y$
- 10) $x \oplus y = (x + y) \cdot (\bar{x} + \bar{y})$
- 11) $x + y = x \oplus y \oplus x \cdot y$
- 12) $x \cdot y = x \oplus y \oplus (x + y)$

Schaltsymbole

	Schaltungssymbol			Verknüpfung, Abbildungsvorschrift	Funktion, Eins-Menge
	amerikanisch	deutsch	DIN-Norm 40900		
UND AND				$y = f(x_1, x_2) = x_1 \cdot x_2$	$f = \{11\}$
ODER OR				$y = f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$	$f = \{01, 10, 11\}$
NICHT NOT				$y = f(x) = \bar{x}$	$f = \{0\}$
NAND				$y = f(x_1, x_2) = \overline{x_1 \cdot x_2}$	$f = \{00, 01, 10\}$
NOR				$y = f(x_1, x_2) = \overline{x_1 + x_2}$	$f = \{00\}$
XOR (exkl. ODER)				$y = f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$	$f = \{01, 10\}$
XNOR (Äquivalenz)				$y = f(x_1, x_2) = \overline{x_1 \oplus x_2}$	$f = \{00, 11\}$
Subjunktion (Implikation)				$y = f(x_1, x_2) = x_1 \rightarrow x_2 = \bar{x}_1 + x_2$	$f = \{00, 01, 11\}$
MUX		x : Selektoreingang a, b : Dateneingänge		$y = \beta(x, a, b) = x \cdot a + \bar{x} \cdot b$	$\beta = \{001, 011, 110, 111\} = \{0*1, 11*\}$

Binäre Boolesche Funktionen

Kofaktor

- $f|_{x_i=1} = f_{x_i}, f|_{x_i=0} = f_{\bar{x}_i}$
- $(f_{x_i})_{x_j} = (f_{x_j})_{x_i} = f_{x_i x_j}$
- $x_i \cdot f = x_i \cdot f_{x_j}, \bar{x}_i \cdot f = \bar{x}_i \cdot f_{\bar{x}_j}$
- $x_i + f = x_i + f_{\bar{x}_j}, \bar{x}_i + f = \bar{x}_i + f_{x_j}$


Entwicklungssätze

- $f = x_i \cdot f_{x_i} + \bar{x}_i \cdot f_{\bar{x}_i} = \beta(x_i, f_{x_i}, f_{\bar{x}_i})$
- $\bar{f} = x_i \cdot f_{\bar{x}_i} + \bar{x}_i \cdot f_{x_i}$

Sonstiges

- f unabhängig von $x_i \Leftrightarrow f_{x_i} = f_{\bar{x}_i} \Leftrightarrow f_{x_i} \oplus f_{\bar{x}_i} = 0$
- f abhängig von $x_i \Leftrightarrow f_{x_i} \neq f_{\bar{x}_i} \Leftrightarrow f_{x_i} \oplus f_{\bar{x}_i} = 1$
- f positiv symmetrisch in x_i und $x_j \Leftrightarrow f_{x_i x_j} = f_{\bar{x}_i \bar{x}_j}$
- f negativ symmetrisch in x_i und $x_j \Leftrightarrow f_{x_i x_j} = f_{\bar{x}_i \bar{x}_j}$

Kubengraphen

 

Menge aller Knoten (0-Kuben) = 2^n
 Menge aller Kuben = 3^n
 Menge aller Kanten = $\frac{n}{2} \cdot 2^n$

Kubenabstand $\delta(c_1, c_2)$:

Anzahl(#) an Literalen, die in c_1 negiert und in c_2 nicht negiert vorkommen und umgekehrt.
 #Kubusliterals = #Raumdimensionen - #Kubusdimension
 #Überdeckte Minterme = $2^{Kubusdimension}$

Begriffe

Cover

z.B.: $f = y \cdot z + \bar{x} \cdot y + \bar{x} \cdot \bar{y}$

$\Rightarrow cov(f) = \{y \cdot z, \bar{x} \cdot y, \bar{x} \cdot \bar{y}\}$

MinSOP nach Quine/McCluskey

Nachteile

- 1) Benötigt CSOP als Eingangsform
- 2) Länge wächst exponentiell mit Dimension

Gesetze

Spezielles Resolutionsgesetz

$$x \cdot a + \bar{x} \cdot a = a$$

Absorptionsgesetz

$$a + a \cdot b = a$$

Minimierungstabelle

m_i	0-Kubus	A	1-Kubus	A	...
m_0	$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	✓	$\bar{x} \cdot \bar{z}$		
m_2	$\bar{x} \cdot y \cdot \bar{z}$	✓	$\bar{x} \cdot y$		
m_3	$\bar{x} \cdot y \cdot z$	✓	$y \cdot z$		
m_7	$x \cdot y \cdot z$	✓			

\Rightarrow VollSOP : $f = \bar{x} \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y + y \cdot z = p_1 + p_2 + p_3$

Minimierung der Primimplikanten

Algebraisch

$$C = (m_0 \subset p_1) \cdot (m_2 \subset p_1 + m_2 \subset p_2) \cdot (m_3 \subset p_2 + m_3 \subset p_3) \cdot (m_7 \subset p_3)$$

$$C = \tau_1 \cdot (\tau_1 + \tau_2) \cdot (\tau_2 + \tau_3) \cdot \tau_3 \stackrel{!}{=} 1$$

$$C = \tau_1 \cdot \tau_3 + \tau_1 \cdot \tau_2 \cdot \tau_3$$

$$C = \tau_1 \cdot \tau_3$$

Überdeckungstabelle

$p \setminus m$	m_0	m_2	m_3	m_7
p_1	1	1	0	0
p_2	0	1	1	0
p_3	0	0	1	1

\Rightarrow MinSOP : $f = p_1 + p_3 = \bar{x} \cdot \bar{z} + y \cdot z$

Resolventenmethode

Gesetze

Allgemeines Resolutionsgesetz

$$x \cdot a + \bar{x} \cdot b = x \cdot a + \bar{x} \cdot b + a \cdot b$$

Absorptionsgesetz

$$a + a \cdot b = a$$

f	Schicht
$\bar{x} \cdot y + \cancel{x \cdot y \cdot z} + \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot \bar{z}$	0
$+ y \cdot z + \bar{x} \cdot \bar{z}$	1

Mehrfachimplikanten

Implikanten, die in mehreren Funktionen vorhanden sind, können gemeinsam genutzt werden.

⇒ Nur sinnvoll, wenn dadurch die Gesamtliteralzahl sinkt.

- 1) Zur Vereinfachung MinSOP von f_1, f_2, \dots bestimmen
- 2) Mehrfachimplikant = $f_1 \cdot f_2 \cdot \dots$

Karnaugh-Diagramm

n = 3:				n = 4:						
	\bar{z}	z	z	\bar{z}	\bar{w}	w	w	\bar{w}		
\bar{y}					x	0000	0001	0101	0100	z
	000	001	101	100	\bar{x}	0010	0011	0111	0110	z
y					x	1010	1011	1111	1110	z
	010	011	111	110	\bar{x}	1000	1001	1101	1100	z
	\bar{x}	\bar{x}	x	x	\bar{y}	\bar{y}	\bar{y}	y	y	

Heuristische Minimierung

Literalentfernung (expand)

z.B.: Dürfen \bar{y} und \bar{z} aus $\bar{y} \cdot \bar{z} \cdot \bar{w}$ einzeln bzw. gemeinsam entfernt werden?

- \bar{y} darf entfernt werden, falls $f_{y \cdot \bar{z} \cdot \bar{w}} = 1$
- \bar{z} darf entfernt werden, falls $f_{\bar{y} \cdot z \cdot \bar{w}} = 1$
- \bar{y} und \bar{z} dürfen entfernt werden, falls $f_{y \cdot z \cdot \bar{w}} = 1$

Kubenentfernung (remove)

z.B.: Darf der Kubus $\bar{x}w$ von f entfernt werden?

- 1) ⇒ $\bar{x}w$ von f entfernen → h
- 2) $\bar{x}w$ darf entfernt werden, falls $h_{\bar{x}w} = 1$

Literalzahlerhöhung (reduce)

→ Zum Verlassen lokaler Minima.

z.B.: Darf man zum Kubus xy von $f = xy + \bar{x}yz + xz$ das Literal \bar{z} hinzufügen?

- 1) ⇒ xy von f entfernen → h
- 2) Darf hinzugefügt werden, wenn $xyz \subseteq h$ (In diesem Fall → Ja)

Strukturanalyse

Monoton steigende Funktion

f monoton steigend in $x_i \Leftrightarrow f_{\bar{x}_i} \subset f_{x_i} \Leftrightarrow f_{x_i} = f_{x_i} + f_{\bar{x}_i}$
 ⇒ \bar{x}_i kommt in Funktion nicht vor!

Falls f monoton steigend, kann f aufgeteilt werden:

$$f = x_i \cdot \underbrace{f_{x_i}}_{\varphi} + \underbrace{f_{\bar{x}_i}}_g$$

Monoton fallende Funktion

f monoton fallend in $x_i \Leftrightarrow f_{x_i} \subset f_{\bar{x}_i} \Leftrightarrow f_{\bar{x}_i} = f_{\bar{x}_i} + f_{x_i}$
 ⇒ x_i kommt in Funktion nicht vor!

Falls f monoton fallend, kann f aufgeteilt werden:

$$f = \bar{x}_i \cdot \underbrace{f_{\bar{x}_i}}_{\varphi} + \underbrace{f_{x_i}}_g$$

Tautologie

$$f = 1 \Leftrightarrow f_{x_i} = 1 \wedge f_{\bar{x}_i} = 1$$

Falls f monoton steigend oder fallend: $f = 1 \Leftrightarrow g = 1$

Funktionale Dekomposition

Notationen

- $|x|$: Anzahl der gebundenen Eingangsvariablen
- $|X|$: Anzahl aller Zustände der geb. Eingangsvariablen
- $|z|$: Anzahl der Dekompositionsvariablen
- $|Z|$: Anzahl aller Zustände der Dekompositionsvar.

Schritt 1

Auswerten von $f(\underline{x}, \underline{y})$ (Wahrheitstabelle)

\underline{x} : gebundene Variablen, \underline{y} : freie Variablen

$$w = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_3 \cdot \bar{y}_1 + x_3 \cdot \bar{y}_2 + \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 \cdot y_1 + \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_3 \cdot \bar{y}_1 + x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{y}_2 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot y_1$$

$\bar{y} \backslash \bar{x}$	000	001	010	011	100	101	110	111
00	1	1	1	1	1	1	1	1
01	1	0	1	0	1	0	0	0
10	0	1	0	1	0	1	1	1
11	0	1	0	0	0	0	0	1

Anzahl der benötigten Variablen z : $|z| = \lceil \log_2(|Z|) \rceil$

Dekompositionsbedingung: $|z| \leq |x| - 1$ bzw. $|Z| \leq \frac{1}{2}|X|$

Schritt 2

Konstruktion der Dekompositionsfunktion

$z = \underline{h}(\underline{x})$ Dekompositionsfunktion

(Willkürliche) Zuordnung von Belegungen ($\hat{z}_1, \hat{z}_2, \dots$):

$\hat{x} \in X$	$f(\hat{x}, \underline{y})$	\hat{z}
000, 010, 100	\bar{y}_1	00
001, 111	$y_1 + \bar{y}_2$	10
011, 101, 110	\bar{y}_2	11

$$z_1 = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3 = \dots = x_1 \cdot x_2 + x_3$$

$$z_2 = \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3 + x_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3$$

Schritt 3


Konstruktion der Kompositionsfunktion

$w = g(z, y)$ Kompositionsfunktion

$$w = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \cdot \bar{y}_1 + z_1 \cdot \bar{z}_2 \cdot (y_1 + \bar{y}_2) + z_1 \cdot z_2 \cdot \bar{y}_2$$

$$w = \dots = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 \cdot \bar{y}_1 + z_1 \cdot \bar{z}_2 \cdot y_1 + z_1 \cdot \bar{y}_2$$

Graphische Darstellung

 

Finite state machine (FSM)

FSM = $(S, I, O, \delta, \lambda, S^0)$ S endliche Zustandsmenge, I Menge der Eingangsmuster, O Menge der Ausgangsmuster, δ Zustandsübergangsfunktion, λ Ausgangsfunktion, $S^0 \in S$ Anfangszustand

Zustandsminimierung

- 1) Eliminieren nicht erreichbarer Zustände
- 2) Zusammenfassen äquivalenter Zustände

1-äquivalente Zustände				
	00	01	10	11
S1	S4/0	S4/1	S2/1	S1/1
S2	S4/0	S5/1	S1/1	S2/1
S3	S1/1	S4/0	S2/0	S3/1
S4	S1/1	S2/0	S3/0	S5/1
S5	S1/1	S2/0	S3/0	S4/1

2-äquivalente Zustände				
	00	01	10	11
S1	S4/0 B	S4/1 B	S2/1 A	S1/1 A
S2	S4/0 B	S5/1 B	S1/1 A	S2/1 A
S3	S1/1 A	S4/0 B	S2/0 A	S3/1 B
S4	S1/1 A	S2/0 A	S3/0 B	S5/1 B
S5	S1/1 A	S2/0 A	S3/0 B	S4/1 B

3-äquivalente Zustände				
	00	01	10	11
S1	S4/0 C	S4/1 C	S2/1 A	S1/1 A
S2	S4/0 C	S5/1 C	S1/1 A	S2/1 A
S3	S1/1 A	S4/0 C	S2/0 A	S3/1 B
S4	S1/1 A	S2/0 A	S3/0 B	S5/1 C
S5	S1/1 A	S2/0 A	S3/0 B	S4/1 C

Da 2- und 3-äquivalente Zustände identisch, sind diese Zustände (absolut) äquivalent.

Realisierung

	x = 0	x = 1	Zustandscodierung:	x	s ₁ s ₂	z ₁ z ₂	y
S ₁	(S ₁ , 0)	(S ₂ , 1)	S ₁ ≐ 00 ≐ $\bar{s}_1\bar{s}_2$	0	00	00	0
S ₂	(S ₁ , 0)	(S ₃ , 0)	S ₂ ≐ 01 ≐ \bar{s}_1s_2	1	00	01	1
S ₃	(S ₃ , 0)	(S ₁ , 1)	S ₃ ≐ 10 ≐ $s_1\bar{s}_2$	0	01	00	0
				1	01	10	0
				0	10	10	0
				1	10	00	1

$$y = x \cdot \bar{s}_1 \cdot \bar{s}_2 + x \cdot s_1 \cdot \bar{s}_2 = x \cdot \bar{s}_2$$


$$z_1 = x \cdot \bar{s}_1 \cdot s_2 + \bar{x} \cdot s_1 \cdot \bar{s}_2$$

$$z_2 = x \cdot \bar{s}_1 \cdot \bar{s}_2$$

Logiksimulation

Ereignis: Wertänderung eines Signals
 Ereignis: $E = (z, \text{val}(z, t_{exe}), t_{gen}, t_{exe})$
 Laufzeitabhängige Effekte:

 - 1) Race: "Wettlauf" von Signalwertänderungen auf Leitungen vor einem gemeinsamen Knoten (Gatter)
- 2) Hazard: (Spike, Glitch) Signalwertverlauf, der der reinen Logikfunktion der Schaltung widerspricht und nur durch die Verzögerungszeiten entsteht.



t	a	b	c	d	e	f	ausgewertete Elemente	neue Events*
0	1	1	1	1	0	1	init	(a,'0',0,1), (c,'0',0,3)
1	0						AND	(d,'0',1,2)
2				0			NAND, NOR	
3			0				NOR	(e,'1',3,5)
5					1		NAND	

*(signal, value, t_{gen}, t_{exe})

VHDL

ENTITY Bausteinname IS

Definiert die Schnittstelle einer Logik

PORT (Schnittstelle)

Definiert Ein- und Ausgänge

ARCHITECTURE ... OF ... IS

Beschreibt den internen Aufbau

PROCESS (Signalliste)

Alle Prozesse laufen nebeneinander ab

COMPONENT Gattername

Beschreibt eine interne Komponente

Testverfahren

Begriffe

Fehlerhafte Schaltung: y_μ

Fehlergruppe: Menge aller erkannten Fehler von Test t_v
Fehleranzahl = 2 · Signalanzahl

Testgruppe: Menge aller Tests die Fehler f_μ erkennen

Testmenge: Enthaltene Tests erkennen alle angenommenen Fehler

Fehlerüberdeckung: Vereinigung der Fehlergruppen enthält alle angenommenen Fehler

Fehlererkennung: $t_v R f_\mu = y(x_v) \oplus y_\mu(x_v) = 1$

Fehlerunterscheidung: $y_\mu(x_v) \oplus y_\kappa(x_v) = 1$

Zwei einzelne Fehler sind nicht unterscheidbar, wenn deren Testgruppen gleich sind

Boolesche Differenz

$$y_z = y(z, \underline{x}) \oplus y(\bar{z}, \underline{x})$$

$$y_z = y(z = 1) \oplus y(z = 0)$$

Rechenregeln

- 1) $y_x = 0$ falls $y \neq f(x)$
- 2) $y_y = 1$
- 3) $(\bar{y})_x = y_x$
- 4) $(z \oplus w)_x = z_x \oplus w_x$
- 5) $(z \cdot w)_x = z \cdot w_x \oplus z_x \cdot w \oplus z_x \cdot w_x$
- 6) $(z + w)_x = \bar{z} \cdot w_x \oplus z_x \cdot \bar{w} \oplus z_x \cdot w_x$
- 7) Falls $y = y(z(x)) : y_x = y_z \cdot z_x$
- 8) $(y_z)_w = (y_w)_z$

Test

$$z/0 = z \cdot y_z = 1$$

$$z/1 = \bar{z} \cdot y_z = 1$$

Fehlerbelegung (Einstellbarkeit)

$$z/0 : z(\underline{x}) = 1$$

$$z/1 : z(\underline{x}) = 0$$

Sensibilisierungsbelegung (Beobachtbarkeit)

$$y_z(\underline{x}) = 1$$

Strukturbezogene Berechnung der BD

Redeweisen für y_x :

- BD von y nach x (Boolean Difference)
- Beobachtbarkeit von x an y (Observability)
- Empfindlichkeit von y gegen x (Sensitivity)

Redeweisen für $y_x = 1$:

- y ist von x funktionell abhängig
- Fehlbelegung an x \Rightarrow Fehlbelegung an y
- Einfachfehler an x an y beobachtbar

$$y_x = y(x) \oplus y(\bar{x})$$

$$y \oplus y_x = y(\bar{x}) = z(\bar{x}) \circ w(\bar{x})$$

$$y \oplus y_x = (z \oplus z_x) \circ (w \oplus w_x)$$

$$y_x = [(z \oplus z_x) \circ (w \oplus w_x)] \oplus [z \circ w]$$

$$y_x = y_z \cdot z_x \cdot \bar{w}_x + y_w \cdot w_x \cdot \bar{z}_x + z_x \cdot w_x \cdot [\bar{z} \circ \bar{w} \oplus z \circ w]$$

$$y_x = [(z \oplus z_x) \circ (w \oplus w_x) \circ (v \oplus v_x)] \oplus [z \circ w \circ v]$$

Pfadsensibilisierung

- 1) $y_z \cdot z_x \cdot \bar{w}_x = 1$: Einfachfehlerpfad x-z-y
- 2) $y_w \cdot w_x \cdot \bar{z}_x = 1$: Einfachfehlerpfad x-w-y
- 3) $z_x \cdot w_x \cdot [\bar{z} \circ \bar{w} \oplus z \circ w] = 1$: Mehrfachpfadsensibilisierung
- 4) $z_x \cdot w_x \cdot [\bar{z} \circ \bar{w} \oplus z \circ w] = 1$: Selbstmaskierung

Fehlerbaumkonstruktion

- 1) Gut-Simulation der Eingangsbelegung
- 2) Fehler x/v mit $v = \overline{\text{val}(x)}$ einstellbar.
- 3) Welche Eingänge wirken sich auf das jeweilige Gatter aus? \Rightarrow Mit Punkt und dicker Linie markieren
- 4) Fan-outs auftrennen. Die relevanten Fan-outs sind diejenigen, die sich bei verändertem Signalwert auf den Ausgang auswirken.
- 5) Menge S^0 : Alle Signale, die im Fehlerbaum eine „Verbindung zum Ausgang“ haben.
- 6) Menge F^t : Alle Fehler, die sich auf den Ausgang auswirken.

D-Algorithmus

D: '1' im fehlerfreien Fall, '0' im fehlerhaften Fall \bar{D} : '0' im fehlerfreien Fall, '1' im fehlerhaften Fall D-Kette V_D :


Einfach-/Mehrfachfehlerpfad von x zum Ausgang y

·	0	1	X	D	\bar{D}	+	0	1	X	D	\bar{D}
0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	D	\bar{D}
1	0	1	X	D	\bar{D}	1	1	1	1	1	1
X	0	X	X	X	X	X	X	1	X	X	X
D	0	D	X	D	0	D	D	1	X	D	1
\bar{D}	0	\bar{D}	X	0	\bar{D}	\bar{D}	\bar{D}	1	X	1	\bar{D}

\oplus	0	1	X	D	\bar{D}	a	\bar{a}
0	0	1	X	D	\bar{D}	0	1
1	1	0	X	\bar{D}	D	1	0
X	X	X	X	X	X	X	X
D	D	\bar{D}	X	0	1	D	\bar{D}
\bar{D}	\bar{D}	D	X	1	0	\bar{D}	D

F: Fehlerbelegung; S: Sensibilisierung I: Implikation; O: Optionale Wertzuweisung

Globale Implikation

 

Lernprozedur (Kontrapositionsgesetz)

$$\hat{x} \Rightarrow \hat{y} \text{ genau dann, wenn } \bar{\hat{y}} \Rightarrow \bar{\hat{x}}$$

Es sollen nur globale Implikationen gelernt werden.

Nur lernenswert falls bei **Vorwärtsimplikation** gilt: $y_z \cdot y_w = 1$

Einstellbarkeitsmaße(Controllability)

C_0 : Nulleinstellbarkeit; C_1 : Einseinstellbarkeit x Eingangsvariable $\Rightarrow C_0(x) = C_1(x) = 0.5$

Bei mehreren Alternativen zur Sicherstellung eines Signalwertes wird derjenige mit dem größten Einstellbarkeitsmaß ausgewählt (Nur bei Baumstrukturen exakt!).

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/>